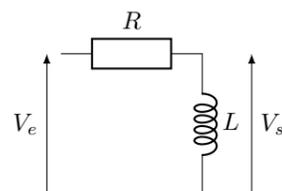


TD7 : Filtrage linéaire – corrigé

Exercice 1 : FILTRE RL

1.



2. À basses fréquences, la bobine se comporte comme un fil, la tension de sortie est alors nulle. À hautes fréquences, la bobine se comporte comme un interrupteur ouvert et la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. C'est donc un filtre passe-haut.


3. On remarque qu'il s'agit d'un pont diviseur de tension et on obtient directement :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{Z_L}{Z_R + Z_L} = \frac{jL\omega}{R + jL\omega}$$

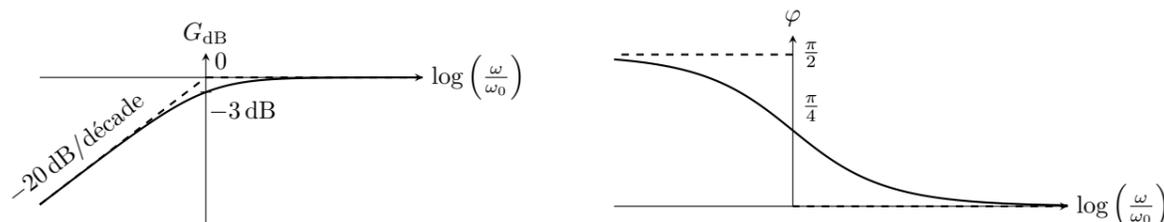4. En notant $\omega_0 = \frac{R}{L}$, la fonction de transfert s'écrit :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 - j\frac{\omega_0}{\omega}} \quad \text{donc} \quad G_{dB} = -10 \log \left(1 + \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 \right) \quad \text{et} \quad \varphi = \arctan \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)$$


On obtient le diagramme de Bode suivant :



5. Si $G_{dB} = -3 \text{ dB}$ alors $|\underline{H}(\omega)| = \frac{1}{2}$ et $\omega = \omega_0$. Donc la pulsation de coupure à -3 dB est $\omega_0 = \frac{R}{L}$.


Exercice 2 : SPECTRE D'UN SIGNAL PÉRIODIQUE

- La valeur moyenne vaut 4 V
- La fréquence fondamentale est 10 Hz
- Harmonique 1 (fondamentale) : $f=10 \text{ Hz}$; $A=6 \text{ V}$
 - Harmonique 2 : $f=20 \text{ Hz}$; $A=3 \text{ V}$
 - Harmonique 3 : $f=30 \text{ Hz}$; $A=5 \text{ V}$
 - Harmonique 4 : $f=40 \text{ Hz}$; $A=1 \text{ V}$
- Allure du signal ci-contre.

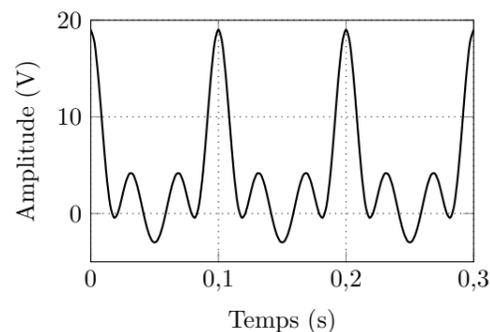

Exercice 3 : DIAGRAMME DE BODE

- Il s'agit d'un filtre passe-bande car $|\underline{H}(\omega \rightarrow 0)| = 0$ et $|\underline{H}(\omega \rightarrow \infty)| = 0$
- On calcule $G_{dB}(\omega) = 20 \log(|\underline{H}(\omega)|) = -10 \log \left(1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 \right)$
- Lorsque $\omega \rightarrow 0$, $G_{dB}(\omega) \simeq -20 \log(Q\omega_0) + 20 \log(\omega)$, ce qui correspond à une pente de 20dB/décade
 - Lorsque $\omega \rightarrow \infty$, $G_{dB}(\omega) \simeq -20 \log(Q/\omega_0) - 20 \log(\omega)$, ce qui correspond à une pente de -20dB/décade.
 - On a également $G_{dB}(\omega = \omega_0) = 0$
-
- Diagramme de Bode tracé avec $Q = 1$:

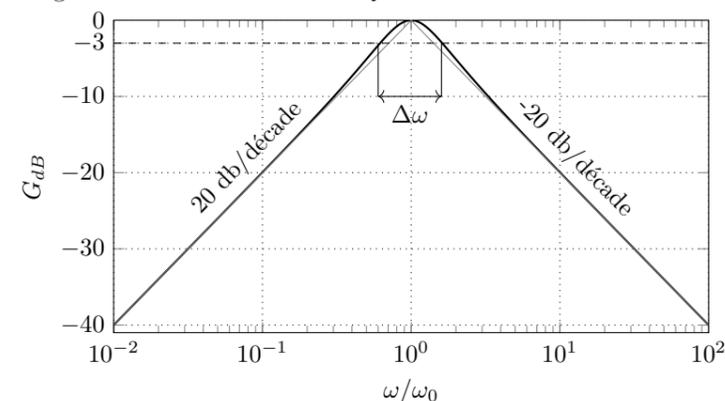

- On cherche ω_1 et ω_2 telles que $G(\omega_1) = G(\omega_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}$. On trouve que $\omega_2 - \omega_1 = \Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$ (fait dans le cours)

Exercice 4 : FILTRE MOYENNEUR

- La fonction de transfert est celle d'une filtre passe-bas ($\lim_{\omega \rightarrow \infty} |\underline{H}(\omega)| = 0$ et $|\underline{H}(0)| = 1$). Donc la tension est prise aux bornes du condensateur (il se comporte comme un fil pour $\omega \rightarrow \infty$).
- Pour réaliser un filtre moyennneur, il faut transmettre la composante continue du signal et éliminer toutes les autres.
- On veut une atténuation de 40 dB à $f_0 = 1 \text{ kHz}$ et on peut écrire la fonction de transfert sous la forme :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_c}}$$

donc on a :


$$-20 \log \left(\sqrt{1 + \left(\frac{f_0}{f_c} \right)^2} \right) = -40 \Leftrightarrow 1 + \left(\frac{f_0}{f_c} \right)^2 = 10^4 \Leftrightarrow f_c = \frac{f_0}{\sqrt{10^4 - 1}} \approx 10 \text{ Hz}$$

Avec $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$ on trouve $R \approx 16 \text{ k}\Omega$

- Le signal donné comporte une composante continue de 2 V et une composante alternative de fréquence fondamentale $f_0 = 1 \text{ kHz}$. Le filtre que l'on étudie élimine complètement tout ce qui a une fréquence supérieure à 1 kHz. Il ne restera plus que la composante continue et le signal de sortie sera $u_s(t) = 2 \text{ V}$.
- Ce filtre se comporte comme un intégrateur si $f \gg f_c$. Car dans ce cas, la fonction de transfert devient $\underline{H}(\omega) = \frac{\omega_c}{j\omega}$.
- Dans ce cas, le signal est composé d'une composante continue de 2 V et d'harmoniques dont la fréquence est un multiple entier de 1 kHz. Le filtre élimine alors toutes les harmoniques et ne laisse passer que la composante continue, il se comporte comme un moyennneur. En sortie on observe une tension constante de 2 V.
- Lorsque l'oscilloscope est en mode AC, le signal mesuré passe par un filtre passe-haut qui coupe la composante continue du signal. Comme le signal mesuré est continu, l'oscilloscope affiche une tension continue de 0 V.
- Le signal carré ayant une fréquence bien supérieure à la fréquence de coupure du filtre $f \gg f_c$, ce dernier se comporte comme un intégrateur. Or l'intégrale d'un signal carré est un signal triangulaire.

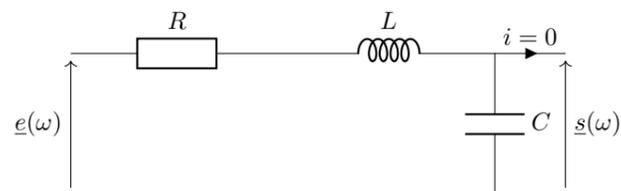Exercice 5 : FILTRE INCONNU

- Il s'agit d'un filtre *pass-bas* car le gain aux hautes fréquences tend vers 0.
- La pulsation propre du filtre est la pulsation à laquelle on observe la résonance $\omega_0 \approx 800$ rad/s.
- Autour de ω_0 il se produit un phénomène de résonance, l'amplitude du signal de sortie est supérieurs à celle du signal d'entrée. La valeur de Q la plus probable est $Q = 10$ car à $\omega = \omega_0$. La tension de sortie est 10 fois plus grande que la tension d'entrée ($G_{dB} = 20$).
- On fabrique un circuit *RLC* série et on prend la sortie aux bornes du condensateur :



Pour déterminer les valeurs des composants, on utilise les expressions de ω_c et Q (cours sur l'oscillateur harmonique amorti).

$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{et} \quad Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$


On a donc $\frac{1}{\sqrt{LC}} = 800$ et $\frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 10$. On peut prendre $R = 10 \Omega$, $C = \frac{1}{RQ\omega_c} \approx 12 \mu\text{F}$, $L = \frac{1}{C\omega_c^2} \approx 125 \text{ mH}$

- On commence par déterminer la fonction de transfert de ce filtre (voir cours), on trouve

$$\underline{H}(\omega) = \frac{Z_C}{Z_C + Z_L + Z_R} = \frac{1/jC\omega}{R + j(L\omega - 1/C\omega)} = \frac{1}{jRC\omega - LC\omega^2 + 1} = \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_c^2} + j\frac{\omega}{\omega_c Q}}$$

La phase de la fonction de transfert est :

$$\varphi = \arctan\left(\frac{-j}{\frac{\omega}{Q\omega_c} - j\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_c^2}\right)}\right) = -\frac{\pi}{2} + \arctan\left(Q\left(\frac{\omega_c}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_c}\right)\right)$$

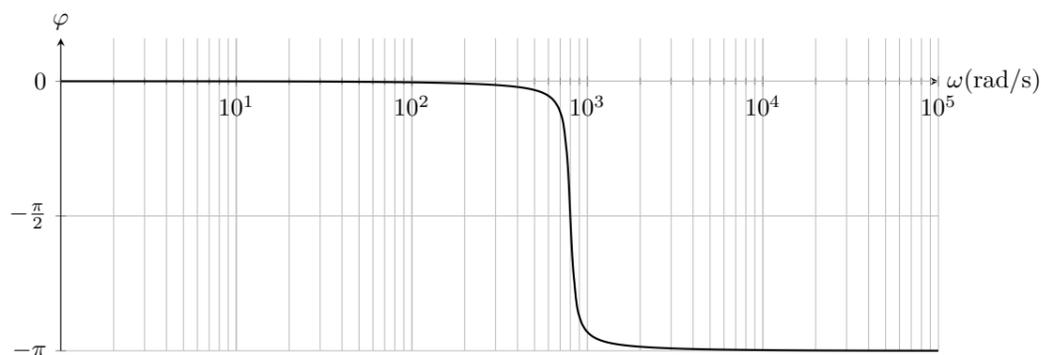

Exercice 6 : UN FILTRE PARTICULIER

- On utilise la formule du pont diviseur de tension pour déterminer la tension \underline{u}_C aux bornes du condensateur du bas et \underline{u}_R aux bornes de la résistance du haut. On a

$$\underline{u}_C = \frac{1/jC\omega}{R + 1/jC\omega} \underline{e} = \frac{1}{1 + jRC\omega} \underline{e} \quad \text{et} \quad \underline{u}_R = \frac{R}{R + 1/jC\omega} \underline{e} = \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega} \underline{e} \quad (1)$$

Avec la loi des mailles, on a $\underline{u}_C + \underline{s} - \underline{u}_R = 0$ donc

$$\underline{u}_s = \underline{u}_R - \underline{u}_C = \frac{jRC\omega - 1}{jRC\omega + 1} \underline{e} \quad \text{et} \quad \underline{H}(\omega) = \frac{jRC\omega - 1}{jRC\omega + 1} \quad (2)$$

- On montre facilement que $|\underline{H}(\omega)| = 1$ pour toutes les fréquences donc le filtre n'a pas d'effet sur l'amplitude du signal. Par contre on a

$$\arg(\underline{H}(\omega)) = \pi + \arctan(-RC\omega) - \arctan(RC\omega) = \pi - 2\arctan(RC\omega) \quad (3)$$

Le filtre ne modifie donc que la phase du signal, c'est un déphaseur.

- Il faut que $RC\omega = 1$, donc on doit avoir $RC = \frac{1}{\omega} = \frac{1}{2\pi f}$. Pour $f = 1 \text{ kHz}$, on peut par exemple choisir $\underline{R} = 1 \text{ k}\Omega$ et $\underline{C} = 0,159 \mu\text{F}$.

Exercice 7 : FILTRAGE D'UN SIGNAL

- On cherche la fréquence de la composante fondamentale de $y(t)$. C'est la composante correspondant à $n = 0$, soit le terme en $\sin(\pi t/\tau)$. Par identification avec $\sin(\omega t)$, on en conclut que $\omega = \pi/\tau = 2\pi f$. Soit $\underline{f} = \frac{1}{2\tau}$ et $\underline{T} = 2\tau$
- L'équation donnée pour la décomposition de $y(t)$ ne fait intervenir que des harmoniques d'ordre impair. On en conclut directement que $a_p = 0$ si p est pair. Une harmonique d'ordre impair s'écrit

$$y_{2n+1}(t) = \frac{8}{\pi^2} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} \sin(2\pi(2n+1)ft) \quad (1)$$

$$= \frac{8}{\pi^2} \frac{1}{(2n+1)^2} \sin((-1)^n 2\pi(2n+1)ft) \quad (2)$$

$$= \frac{8}{\pi^2} \frac{1}{(2n+1)^2} \cos\left(2\pi(2n+1)ft - (-1)^n \frac{\pi}{2}\right) \quad (3)$$


$$= \frac{8}{\pi^2} \frac{1}{(2n+1)^2} \cos\left(2\pi(2n+1)ft + (-1)^{n+1} \frac{\pi}{2}\right) \quad (4)$$

On a donc pour $p = 2n + 1$ impair, $\underline{a}_p = \frac{8}{\pi^2 p^2}$ et $\underline{\varphi}_p = (-1)^{n+1} \frac{\pi}{2}$.

- Le module de la fonction de transfert d'un filtre passe-bas d'ordre 1 est $G(f) = \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_c)^2}}$. On calcule le gain pour les trois premières composantes filtrées non nulles, c'est-à-dire pour $p = 1$, $p = 3$ et $p = 5$. On trouve $\underline{G(f)} = 0,93$, $\underline{G(3f)} = 0,64$ et $\underline{G(5f)} = 0,45$. On trouve alors $\underline{a'_p/a_1} = G(pf)/p^2$, soit $\underline{a'_1/a_1} = 0,93$, $\underline{a'_3/a_1} = 7,1 \times 10^{-2}$, $\underline{a'_5/a_1} = 1,8 \times 10^{-2}$.

Le déphasage introduit par le filtre passe-bas d'ordre 1 est $\Delta\varphi(f) = -\arctan\left(\frac{f}{f_c}\right)$. Et on a $\underline{\varphi'_p} = \underline{\varphi}_p + \Delta\varphi(pf)$. On trouve $\underline{\varphi'_1} = -1,95 \text{ rad}$, $\underline{\varphi'_3} = 0,695 \text{ rad}$, $\underline{\varphi'_5} = -2,68 \text{ rad}$,

- On trace la fonction correspondante : $y'(t) = a'_1 \cos(2\pi ft + \varphi'_1) + a'_3 \cos(3 \times 2\pi ft + \varphi'_3) + a'_5 \cos(5 \times 2\pi ft + \varphi'_5)$

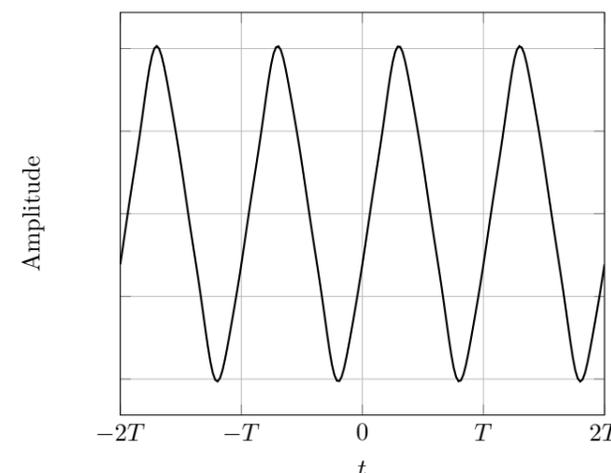

Exercice 8 : FILTRE RC-RC

- On utilise les comportements asymptotiques des composants.
 - Lorsque $\omega \rightarrow 0$, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert, il n'y a pas de courant qui circule dans les résistances et la tension de sortie est égale à la tension d'entrée (loi des mailles + loi d'Ohm).
 - Lorsque $\omega \rightarrow \infty$, les condensateurs se comportent comme des fils, la tension \underline{s} est prise aux bornes d'un fil et est donc nulle.
- Pour déterminer la fonction de transfert, on va utiliser un double pont diviseur de tension. On commence par noter Z_{eq} l'impédance équivalente de la résistance et du condensateur de droite. La tension aux bornes du condensateur de gauche est alors

$$\underline{u}_1 = \frac{Z_{\text{eq}}}{Z_{\text{eq}} + R} e \quad (1)$$

En utilisant un pont diviseur de tension formé par la résistance et le condensateur de droite, on a

$$\underline{s} = \frac{Z_C}{Z_C + R} \underline{u}_1 = \frac{Z_C}{Z_C + R} \frac{Z_{\text{eq}}}{Z_{\text{eq}} + R} e \quad (2)$$

Il ne reste plus qu'à faire les calculs avec $Z_{\text{eq}} = \frac{R+Z_C}{R+2Z_C} Z_C$, et $Z_C = \frac{1}{jC\omega}$. On trouve finalement

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{(1 - R^2 C^2 \omega^2) + 3jRC\omega} = \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + 3j\frac{\omega}{\omega_0}} \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \frac{1}{RC} \quad (3)$$

- On calcule le gain en dB : $G_{\text{dB}} = -10 \log \left(\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + 9\frac{\omega^2}{\omega_0^2} \right)$

On détermine les équations des asymptotes :

- Lorsque $\omega \rightarrow 0$, $G_{\text{dB}}(\omega) \approx 0$ et on a une asymptote horizontale.
- Lorsque $\omega \rightarrow \infty$, $G_{\text{dB}}(\omega) \approx -40 \log \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)$ et on a une asymptote oblique de pente -40 dB/décade.

On obtient le diagramme de Bode suivant :

